

Calcolatori Elettronici (12AGA)

Esame del 4.7.2016

Traccia per la correzione

Domanda #12

- Si disegni un banco di memoria composto da 2 Mparole di 32 bit ciascuna, utilizzando moduli da 512Kparole da 8 bit ciascuno.

Soluzione

