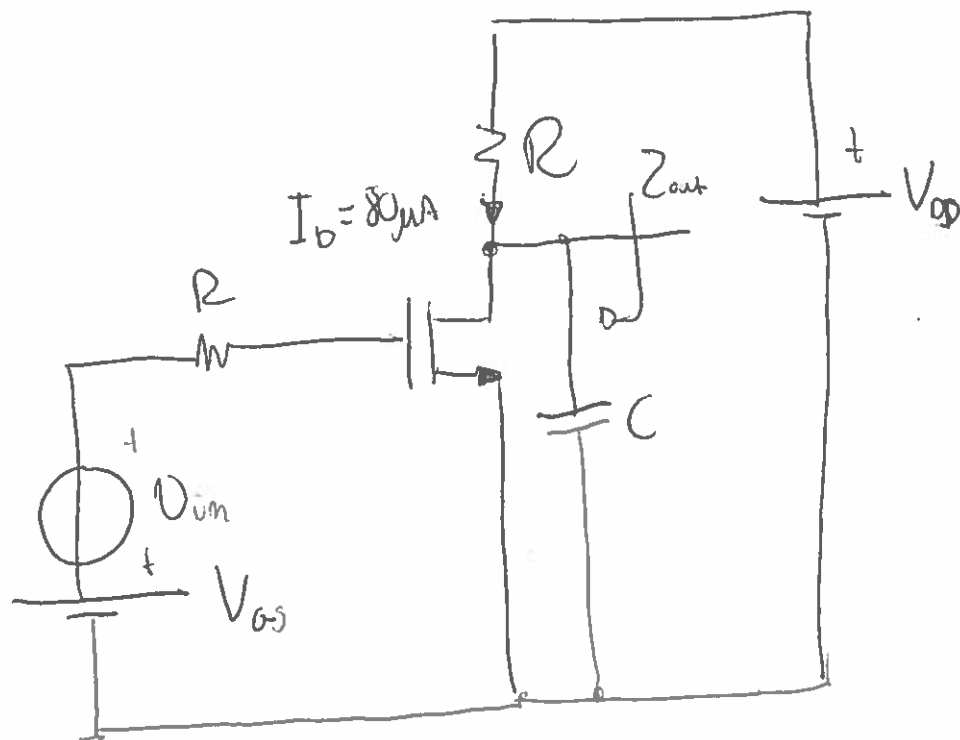


ES. 1



①
 $C = 100 \text{ pF}$
 $R = 25 \text{ k}\Omega$
 $V_{TH} = 250 \text{ mV}$
 $\beta = 16 \text{ mA/V}^2$
 $\lambda = 0,01 \text{ V}^{-1}$
 $V_{DD} = 5 \text{ V}$

• IPOTESI: SATURAZIONE

$$1) \quad I_D = \frac{\beta}{2} (V_{GS} - V_{TH})^2 (1 + \lambda V_{DS})$$

$$V_{DS} = V_{DD} - R I_D = 5 \text{ V} - 2 \text{ V} = 3 \text{ V}$$

$$V_{GS} = \sqrt{\frac{2 I_D}{\beta (1 + \lambda V_{DS})}} + V_{TH} \approx \sqrt{\frac{2 I_D}{\beta}} + V_{TH} = 350 \text{ mV}$$

• VERIFICA FUNZIONAMENTO IN SATURAZIONE


$$V_{GS} = 350 \text{ mV} > V_T = 250 \text{ mV} \quad \checkmark$$

$$V_{DS} = 3 \text{ V} > V_{GS} - V_{TH} = 100 \text{ mV} \quad \checkmark$$

$$2) \quad g_m = \sqrt{2 \beta I_D} = \sqrt{2 \cdot 16 \cdot 10^{-3} \cdot 80 \cdot 10^{-6}} \text{ S} = 16 \cdot 10^{-4} \text{ S} = 1,6 \text{ mS}$$

$$g_o = \lambda I_D = 0,01 \text{ V}^{-1} \cdot 80 \mu\text{A} = 0,8 \mu\text{S} = 1,25 \text{ M}\Omega$$

②

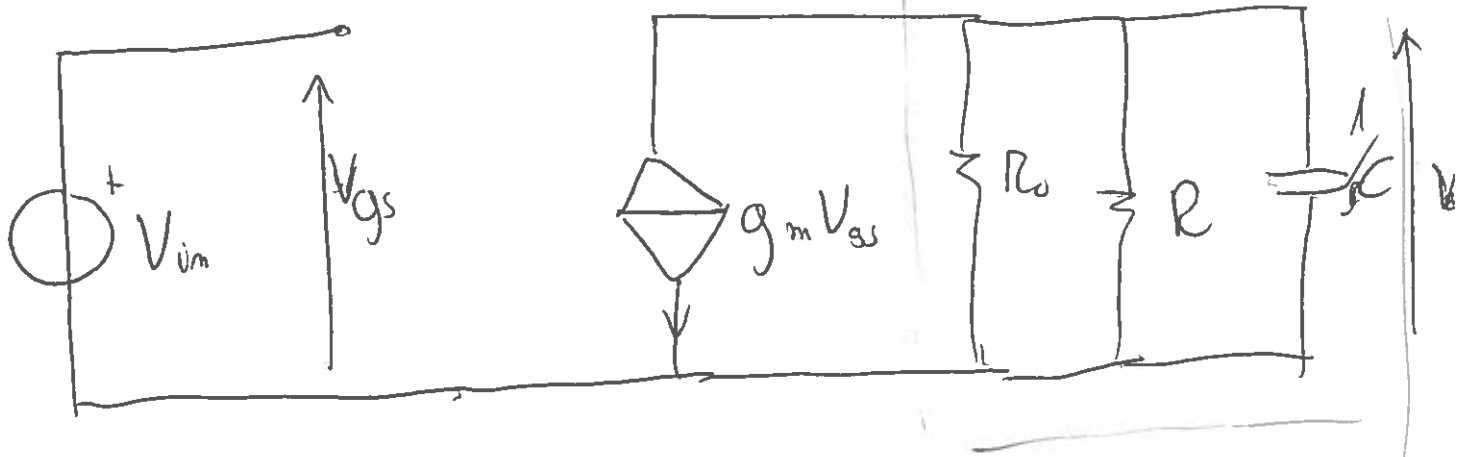

$$V_{out} = -g_m V_{gs} \underbrace{\left(R_o \parallel R \parallel \frac{1}{sC} \right)}_{Z_i} = V_{gs} \frac{-g_m (R \parallel R_o)}{1 + s(R \parallel R_o)C}$$

$$A_v(s) = \frac{V_{out}(s)}{V_{in}(s)} = \frac{-g_m (R \parallel R_o)}{1 + s(R \parallel R_o)C}$$

$$= \frac{A_o}{1 - s/s_p}$$

done:

$$A_o = \frac{-g_m (R \parallel R_o)}{1} = -39,2$$


$$s_p = -\frac{1}{(R \parallel R_o)C} = -392 \text{ rad/ms}$$

$$\rightarrow |A_o| \Rightarrow 31,8 \text{ dB}$$

$$\rightarrow f_p = \frac{1}{2\pi(R \parallel R_o)C} =$$

$$= 62,3 \text{ KHz}$$


(3)

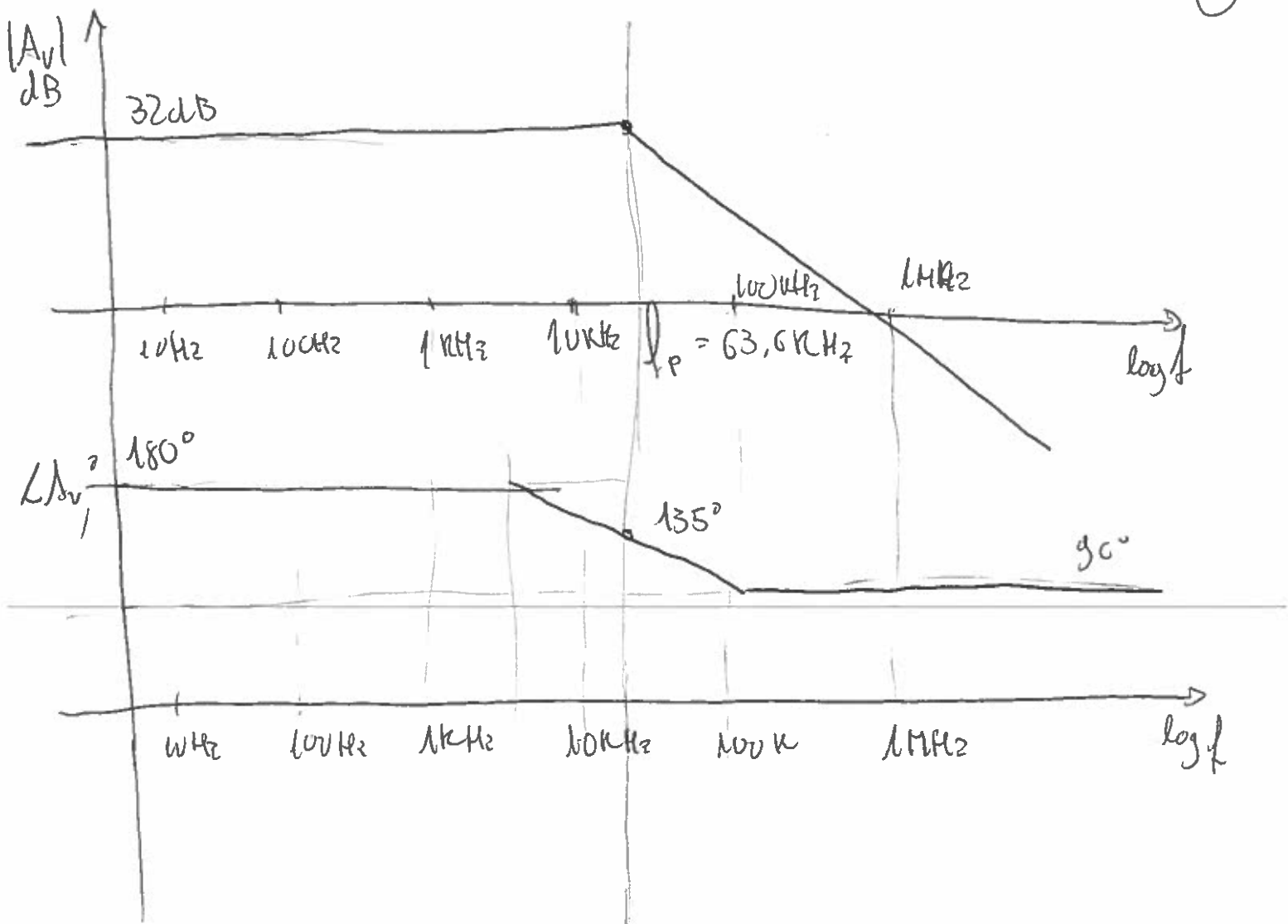

$$3) Z_{out} = R_o \parallel R \parallel \frac{1}{sC} = \frac{R_o \parallel R}{1 + (R_o \parallel R) sC} = \frac{R_{out}}{1 + (R_o \parallel R) sC}$$

$$R_{out} = 24.5 \text{ k}\Omega$$

ES. 2

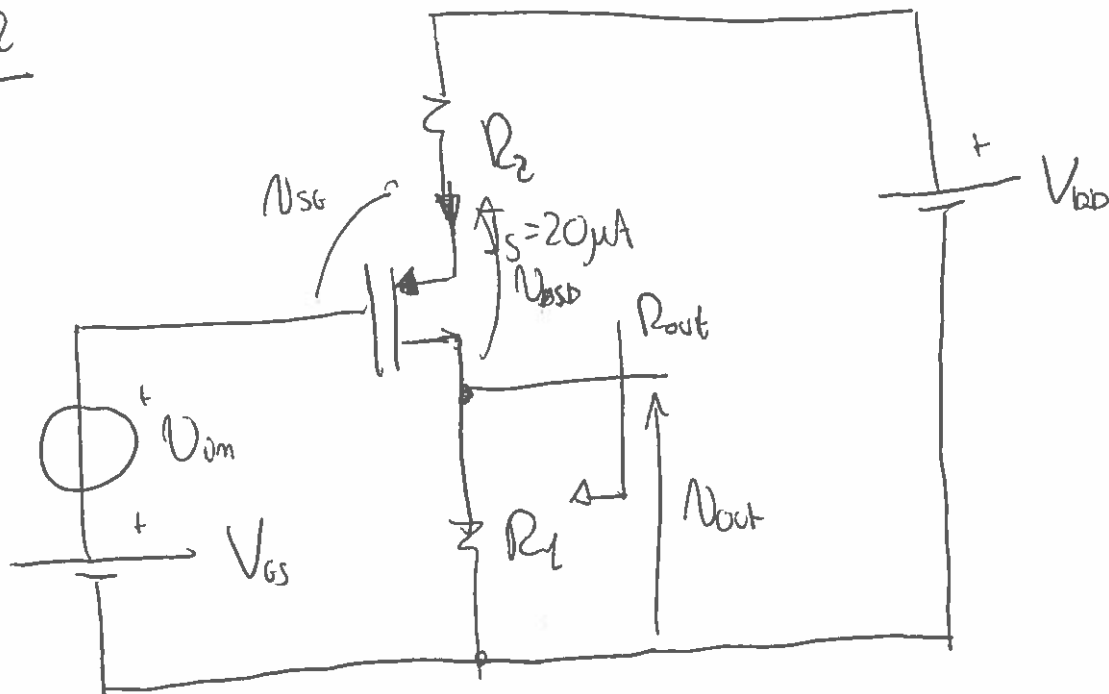

$V_{DD} = 5V$
 $R_1 = 100k\Omega$
 $R_2 = 10k\Omega$
 $V_{TH} = 300mV$
 $\beta = 4mA/V^2$
 $\lambda = 0$

1) VERIFICA FUNZIONAMENTO IN REGIONE DI SATURAZIONE

$$V_{SG} = \sqrt{\frac{2I_D}{\beta}} + V_{TH} = 100mV + 300mV = 400mV$$

$$V_{SD} = V_{DD} - R_2 I_S - R_1 I_D = V_{DD} - (R_1 + R_2) I_D = 5V - 2,2V = 2,8V$$

($I_S = I_D$)


- $V_{SG} = 400mV > V_{TH} = 300mV$ ✓
- $V_{SD} = 2,8V > (V_{GS} - V_{TH}) = 100mV$ ✓

2) ANALISI DI PICCOLO SEGNALE

(5)

$$g_m = \sqrt{2\beta I_b} = 400 \mu S$$

$$g_o = \lambda I_D \approx 0$$

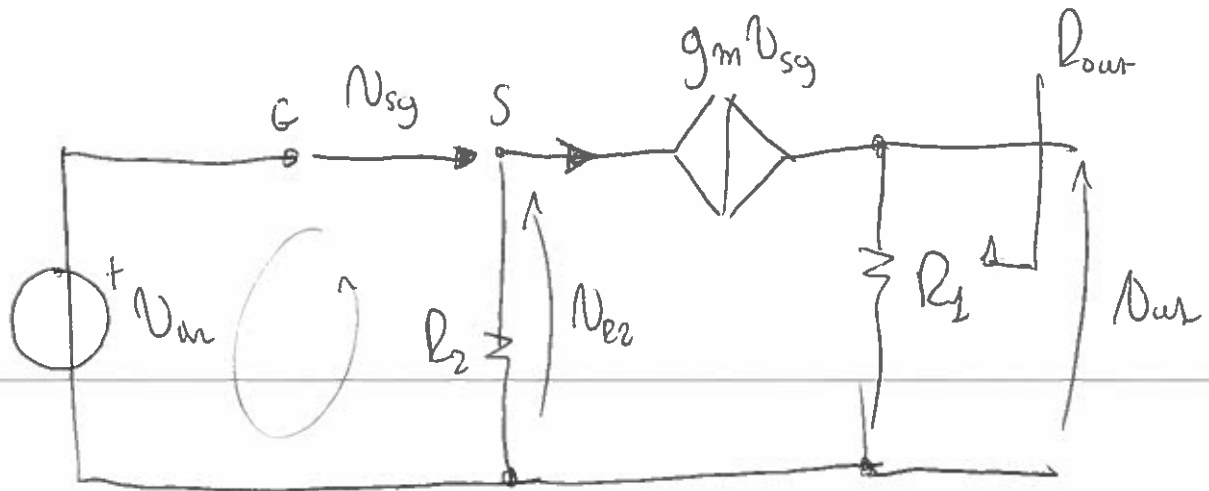

LKV alla maglia d'ingresso

$$v_{in} + v_{sg} = v_{R2}$$

essendo $v_{R2} = g_m v_{sg}$ (convenzioni di segno in figura)

$$v_{in} + v_{sg} = -g_m R_2 v_{sg} \rightarrow v_{sg} = \frac{-v_{in}}{1 + g_m R_2}$$

$$v_{out} = g_m v_{sg} \cdot R_1 = - \frac{g_m R_1}{1 + g_m R_2} v_{in}$$

$$A_v = \frac{v_{out}}{v_{in}} = - \frac{g_m R_1}{1 + g_m R_2} \approx \frac{-40}{5} = -8$$


(18dB)

3) RESISTENZE d'INGRESSO e d'USCITA

⑥

$$R_{in} = \frac{V_{in}}{i_{in}} \quad , \quad \text{essendo } i_{in} = 0 \text{ sempre} : \quad R_{in} \rightarrow \infty$$

RESISTENZA DI USCITA

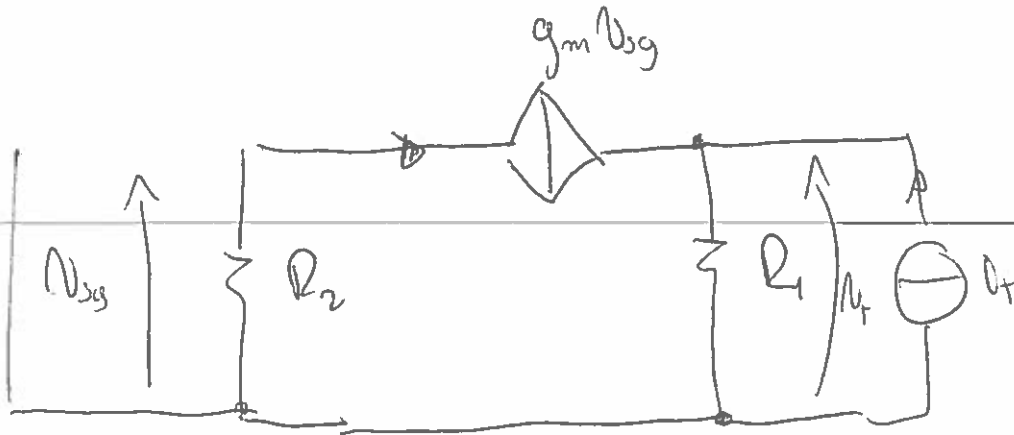


Spezzando N_{in} , $V_{sg} = 0$ quindi $g_m V_{sg} = 0$

e $V_T = R_1 i_T$, quindi

$$R_{out} = \frac{V_T}{i_T} = \frac{R_1 i_T}{i_T} = R_1 = 100 \text{ k}\Omega$$

ES. 3
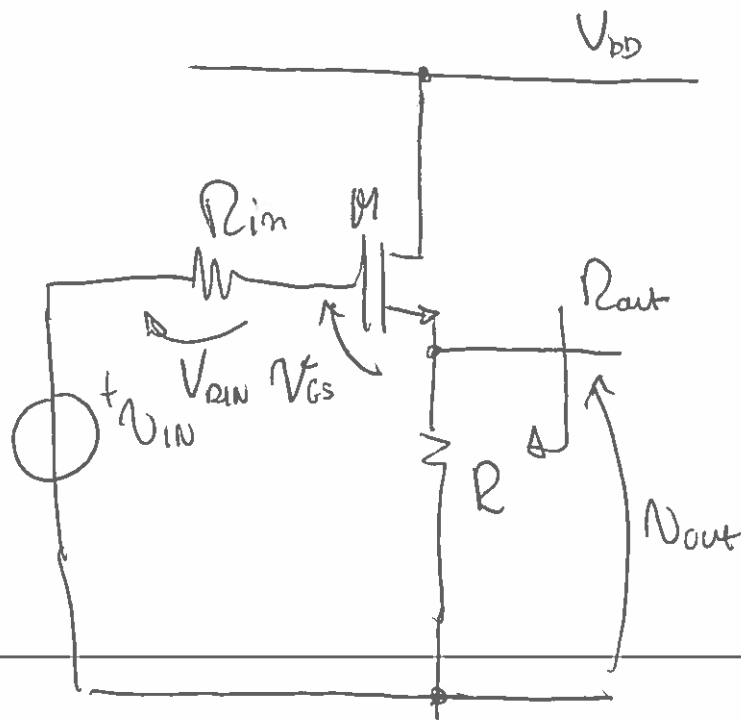
$$V_{IN} = V_{IN} + V_{th} \sin(2\pi f \cdot t)^2$$



$$V_{DD} = 5V$$

$$V_{IN} = 2.85V$$

$$V_{th} = 1V$$

$$f_0 = 10 \text{ KHz}$$

$$R = 25 \text{ K}\Omega$$

$$R_{in} = 600 \text{ K}\Omega$$

$$V_{TH} = 250 \text{ mV}$$

$$\beta = 20 \text{ mA/V}^2$$

$$\lambda \approx 0$$

1) PUNTO DI LAVORO

Il valore di I_D non era indicato. Lo si può trovare dall'equazione della CKV alla maglia d'ingresso:

$$V_{IN} = \cancel{V_{R_{in}}} + V_{GS} + I_D \cdot R$$

NELLE IPOTESI CHE M sia in saturazione:

$$V_{IN} = V_{GS} + R \frac{\beta}{2} (V_{GS} - V_{TH})^2$$

sviluppando:

$$\frac{\beta R}{2} V_{GS}^2 + (1 - \beta R V_{TH}) V_{GS} + \frac{\beta R}{2} V_{TH}^2 - V_{IN} = 0$$

equazione di II grado in V_{GS} (tutto al resto è noto)

con soluzione:

$$V_{GS} = \begin{cases} 0,146 \text{ V} < V_{TH} \\ 0,350 \text{ V} > V_{TH} \end{cases}$$

consideriamo la seconda soluzione

$$V_{GS} = 350 \text{ mV}$$

Si ricale:

$$I_D = \frac{\beta}{2} (V_{GS} - V_{TH})^2 = 10 \text{ mA/V}^2 (100 \text{ mV})^2 = 100 \mu\text{A}$$

e poi

$$V_{DS} = V_{DD} - R I_D = 5 \text{ V} - 2,5 \text{ V} = 2,5 \text{ V}$$

in conclusione:

$$V_{GS} = 350 \text{ mV} > V_{TH} = 250 \text{ mV} \quad \checkmark$$

$$V_{DS} = 2,5 \text{ V} > V_{GS} - V_{TH} = 100 \text{ mV} \quad \checkmark$$


Il transistor MOS è polarizzato in SATURAZIONE

2) ANALISI DI PICCOLO SEGNALE

(9)

$$g_m = \frac{2I_D}{V_{GS} - V_{TH}} = \frac{200 \mu A}{0,1 V} = 2 mS$$

$$g_o = \lambda I_D \approx 0$$

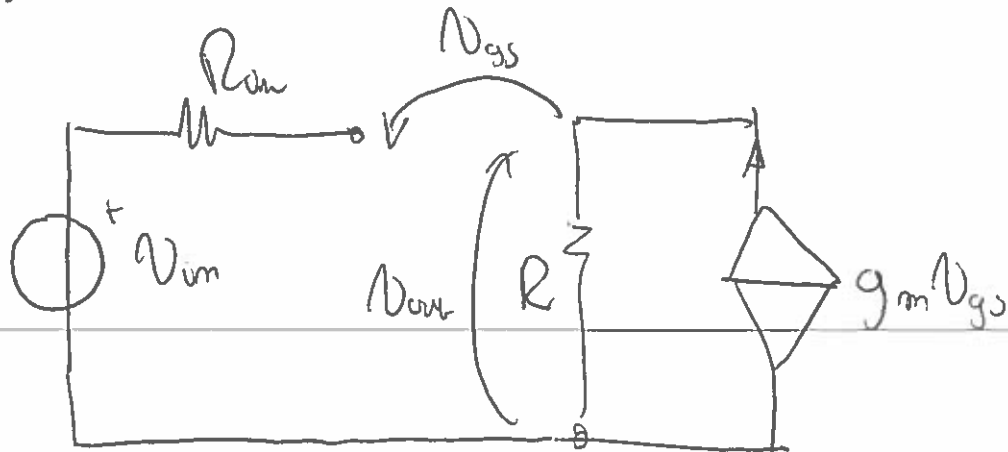

(KVL) $v_{in} = v_{gs} + g_m v_{gs} R$


$$v_{gs} = \frac{v_{in}}{1 + g_m R}$$

$$v_{out} = g_m v_{gs} R = \frac{g_m R}{1 + g_m R} v_{in}$$

$$A_v = \frac{v_{out}}{v_{in}} = \frac{g_m R}{1 + g_m R} = \frac{50}{51} = 0,98 \quad (-0,174 dB)$$

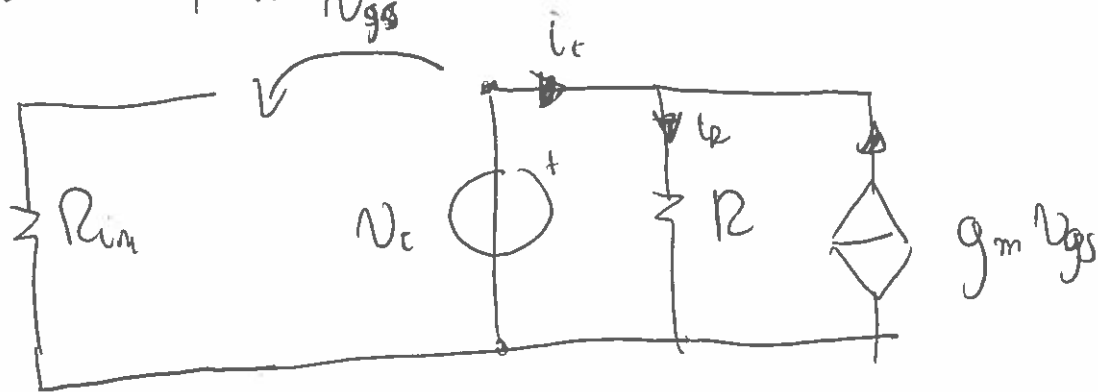3) RESISTENZA D'USCITA

Spiega V_{in} , applico generatore di test V_t , $R_{out} = \frac{V_t}{i_t}$



$$V_{gs} = -V_c$$


$$0_t = V_c - g_m V_{gs} = 0 \quad \frac{V_t}{R} + g_m V_t$$

$$R_{out} = \frac{V_t}{i_t} = \frac{V_t \cdot 1}{\frac{V_t}{R} + g_m V_t} = \frac{R}{1 + g_m R} = 490 \Omega$$

4)

$$V_{out} = V_{OUT} + V_{out}$$


$$V_{OUT} = R I_D = 2.5V$$

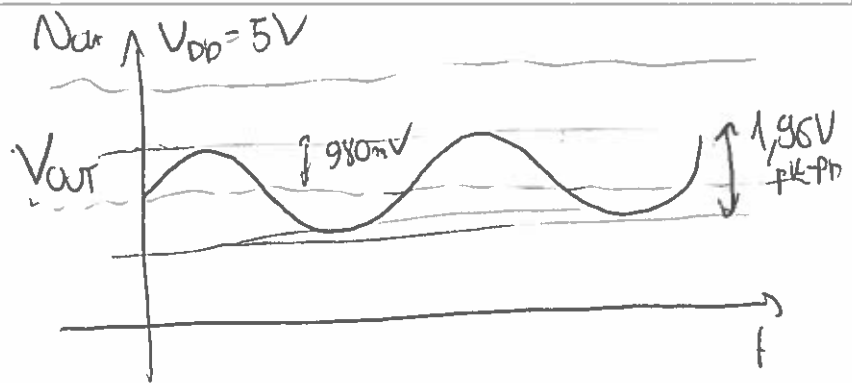

$$V_{out} = A_v \cdot V_{in} = A_v \cdot V_{in} \cdot \sin(2\pi f_o t)$$

$$= 980mV \cdot \sin(2\pi (1kHz) \cdot t)$$

E4)

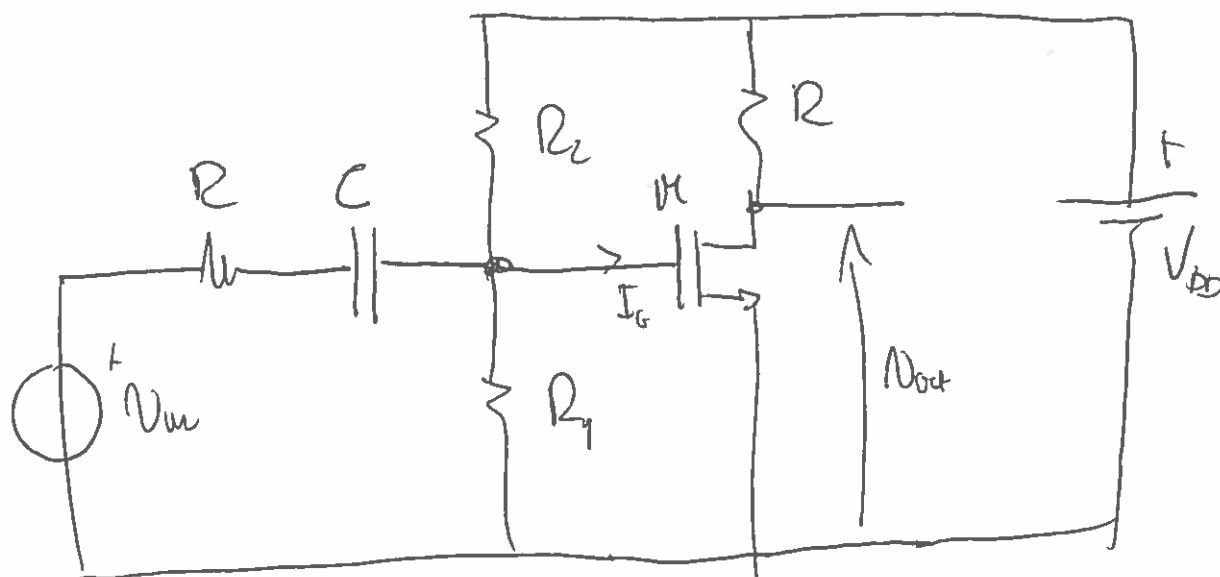

$$M \begin{cases} V_{TH} = 400 \text{ mV} \\ \beta = 2 \text{ mA/V}^2 \\ \lambda = 0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} V_{DD} &= 5 \text{ V} \\ R_1 &= 25 \text{ k}\Omega \\ R_2 &= 225 \text{ k}\Omega \\ R &= 250 \text{ k}\Omega \\ C &= 10 \mu\text{F} \end{aligned}$$

$$1) \quad I_D = \beta/2 (V_{GS} - V_{TH})^2 = 10 \mu\text{A}$$

$$\Rightarrow V_{GS} = V_{DD} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 5 \text{ V} \cdot \frac{25 \text{ k}\Omega}{250 \text{ k}\Omega} = 0,5 \text{ V}$$

(Essendo $I_G = 0$, R_1 e R_2 sono in serie)

$$V_{DS} = V_{DD} - R I_D = 5 \text{ V} - 2,5 \text{ V} = 2,5 \text{ V}$$

VERIFICA FUNZIONAMENTO IN SATURAZIONE

$$V_{GS} = 0,5 \text{ V} > V_{TH} = 0,4 \text{ V} \quad \checkmark$$


$$V_{DS} = 2,5 \text{ V} > V_{GS} - V_{TH} = 100 \text{ mV} \quad \checkmark$$

2) PICCOLO SEGNALE

$$g_m = \sqrt{2\beta I_D} = 200 \mu S$$

$$g_o = \lambda I_D \approx 0$$

caso $C \rightarrow \infty$

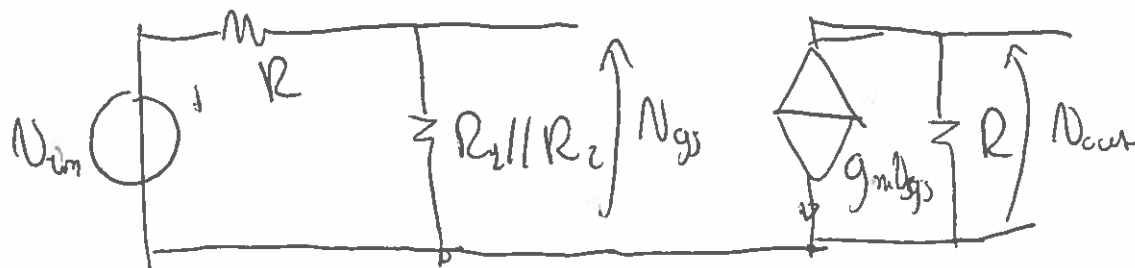


$$N_{gs} = \frac{R_1 \parallel R_2}{R + R_1 \parallel R_2} V_{in}$$

$$V_{out} = -g_m R N_{gs} = \frac{-g_m R \cdot R_1 \parallel R_2}{R + R_1 \parallel R_2} V_{in}$$

$$A_{vo} \frac{V_{out}}{V_{in}} = - \frac{g_m R \cdot R_1 \parallel R_2}{R + R_1 \parallel R_2} = -4,128 \quad (12,3 \text{ dB})$$

caso C

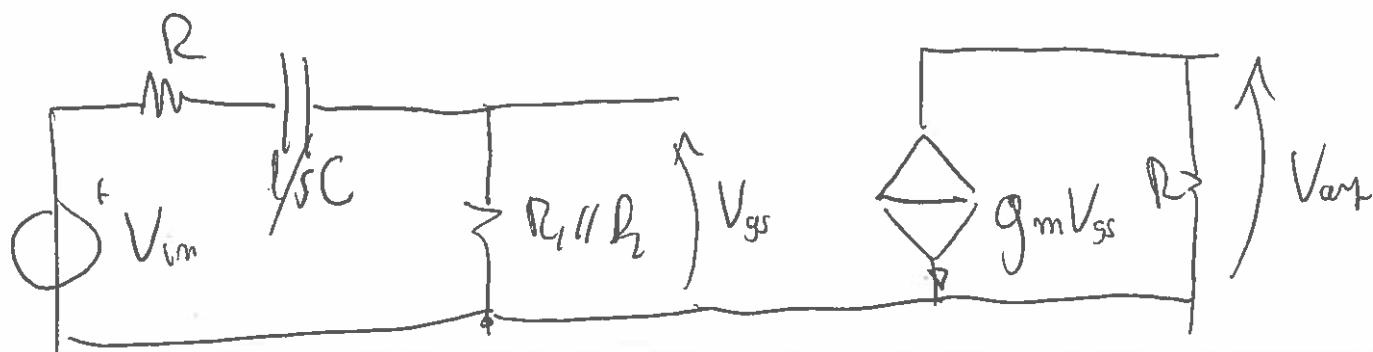

$$V_{gs} = \frac{R_1 \parallel R_2}{R_1 + \frac{1}{sC} + R_1 \parallel R_2} V_{in} \approx \frac{sC (R_1 \parallel R_2)}{1 + (R_1 + R_1 \parallel R_2) sC} V_{in}$$

$$A_v(s) = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{-g_m R (R_1 \parallel R_2) sC}{1 + (R + R_1 \parallel R_2) sC} =$$

$$= \frac{s/s_0}{1 - s/s_0}$$


$$s_0 = \frac{1}{g_m R (R_1 \parallel R_2) C} = 0,087 \text{ rad/s}$$

per $|s| \rightarrow \infty$ $A_v(s) \rightarrow \frac{s_p}{s_0} = A_{v0}$

ma questo è il valore A_{v0} assoluto primo, per $C \rightarrow \infty$

quindi $s_p = A_{v0} \cdot s_0 = -0,359 \text{ rad/s} \rightarrow$


$$f_p = \frac{|s_p|}{2\pi} = 57 \text{ mHz}$$

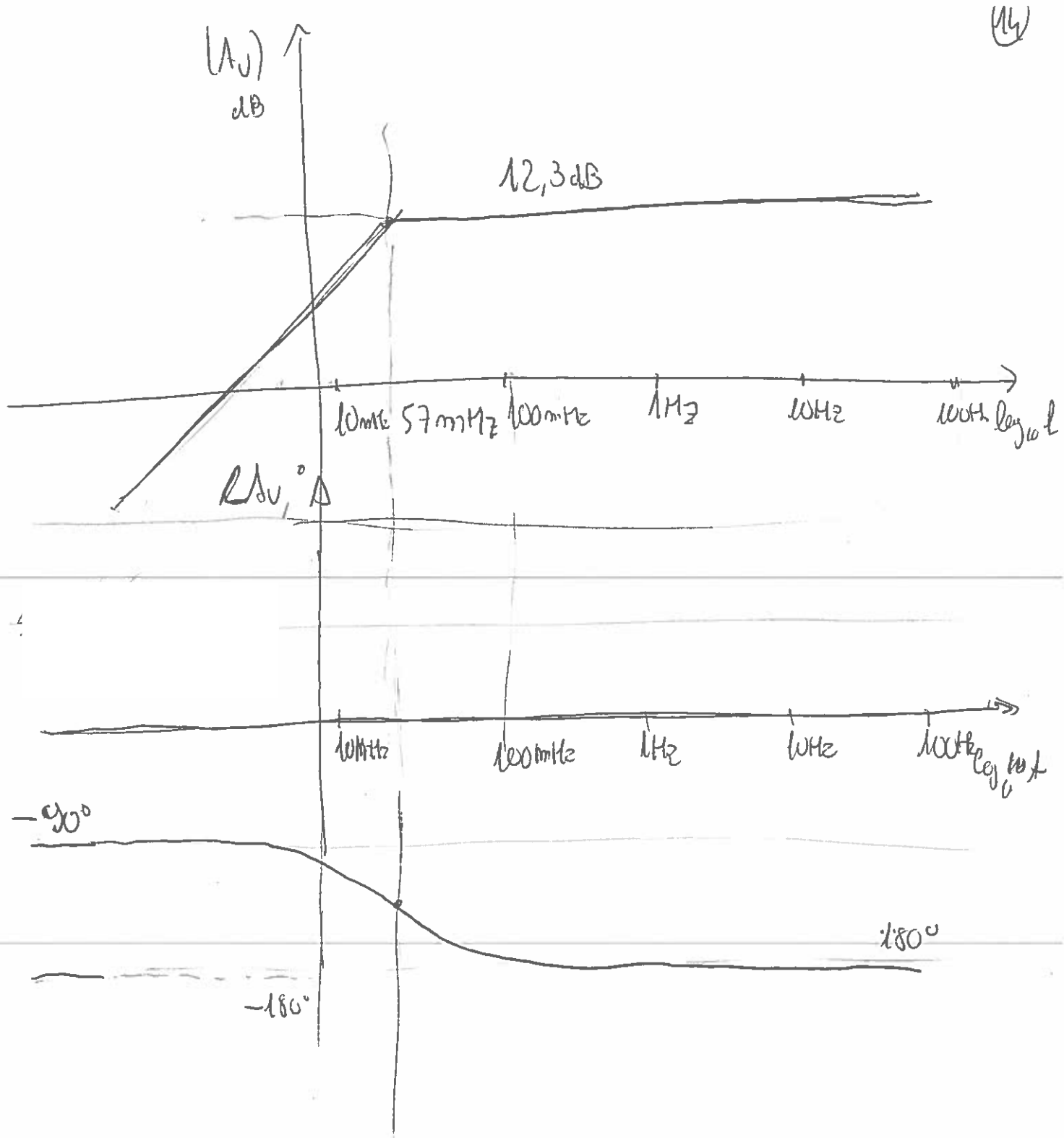

- L'ASSUNZIONE $C \rightarrow \infty$ è valida oltre la frequenza del primo polo, cioè per $f > f_{p1} = 57 \text{ mHz}$

ES 5:

(15)

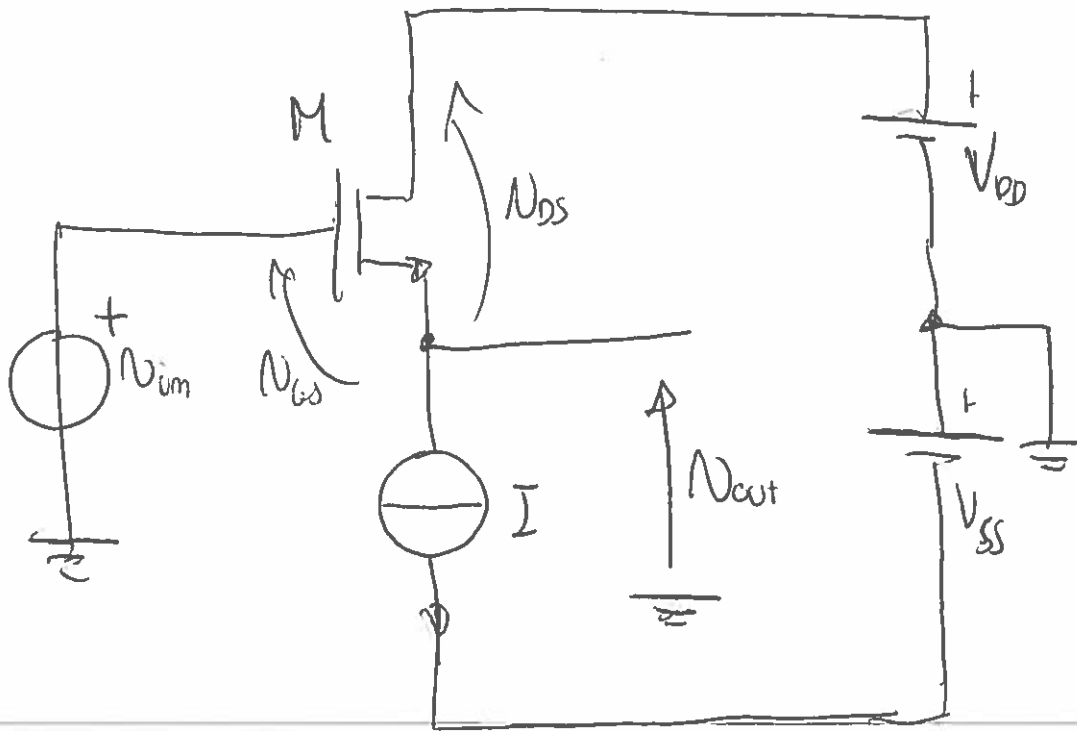

$$\begin{aligned} V_{DD} &= V_{SS} = 5V \\ I &= 1mA \\ V_{TH} &= 400mV \\ \beta &= 2mA/V^2 \\ \lambda &\approx 0 \end{aligned}$$

$$1) \quad V_{GS} = \sqrt{\frac{2I_D}{\beta}} + V_{TH} = 1.4V$$

$$V_{DS} = V_{DD} - V_S = 5V - (-1.4V) = 6.4V$$

($V_G = 0V$ per le polarizzazioni, quindi

$$V_S \approx -V_{GS} = -1.4V$$


VERIFICA FUNZIONAMENTO in SATURAZIONE

$$V_{GS} = 1.4V > V_{TH} = 400mV \quad \checkmark$$

$$V_{DS} = 6.4V > V_{GS} - V_{TH} = 1V \quad \checkmark$$


2) $g_m = \sqrt{2\beta I_D} = 2 \text{ mS}$, $g_o = \lambda I_D = 0$

(16)

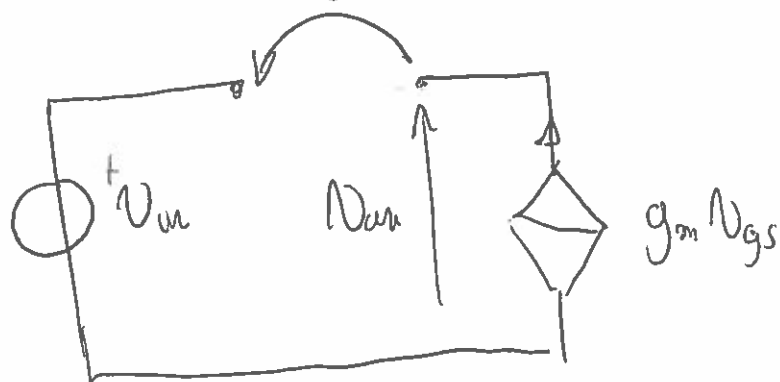

essendo $i_s = 0$, $g_m V_{gs} = 0 \rightarrow V_{gs} = 0$, quindi

$V_{out} = V_{in} \rightarrow A_v = 1$

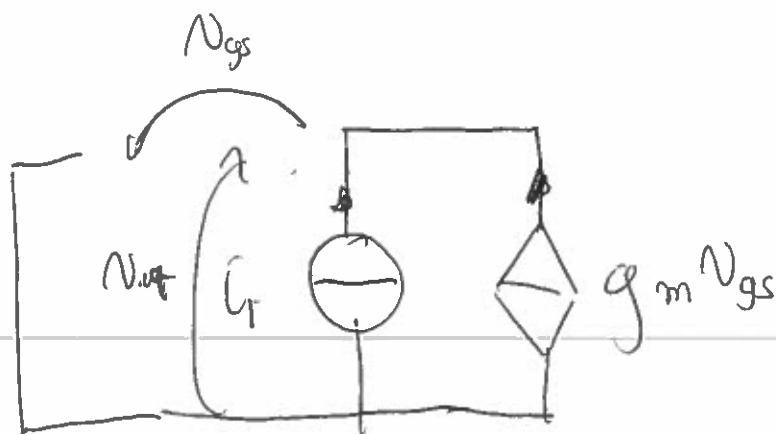

$R_{out} = \frac{V_t}{i_t}$

- spezzo V_{in}

- applico generatore di test i_t

$R_{out} = \frac{V_t}{i_t}$

• essendo

$g_m V_{gs} + i_t = 0 \rightarrow V_{gs} = -\frac{i_t}{g_m} = -V_{out}$

• quindi

$R_{out} = \frac{V_t}{i_t} = \frac{i_t}{g_m} \cdot \frac{1}{i_t} = \frac{1}{g_m} = 500 \Omega$