Cognome	
Nome	
Matricola	
Aula	

# Domande a risposta multipla (indicare con X la risposta corretta nella tabella)

Quesito	1	2	3	4	
Risposta a					
Risposta b					
Risposta c					
Risposta d	Χ	Χ	Χ	Χ	
Punteggio totale					

1) Una tensione  $V_x$  di 2.212341 V è misurata con un multimetro le cui caratteristiche sono indicate in basso. Il multimetro è stato tarato 180 giorni fa.

## ■ DC Characteristics

### Accuracy Specifications ± (% of reading + % of range) [1]

Function	Range [3]	Test Current or Burden Voltage	24 Hour [ 2 ] 23°C ± 1°C	90 Day 23°C ± 5°C	1 Year 23°C ± 5°C	Temperature Coefficient /°C 0°C – 18°C 28°C – 55°C
DC Voltage	100.0000 mV 1.000000 V 10.00000 V 100.0000 V 1000.000 V		0.0030 + 0.0030 0.0020 + 0.0006 0.0015 + 0.0004 0.0020 + 0.0006 0.0020 + 0.0006	0.0040 + 0.0035 0.0030 + 0.0007 0.0020 + 0.0005 0.0035 + 0.0006 0.0035 + 0.0010	0.0050 + 0.0035 0.0040 + 0.0007 0.0035 + 0.0005 0.0045 + 0.0006 0.0045 + 0.0010	0.0005 + 0.0005 0.0005 + 0.0001 0.0005 + 0.0001 0.0005 + 0.0001 0.0005 + 0.0001

Il risultato della misura è:


- a)  $V_x = (2.212 \pm 0.003) V$
- b)  $V_x = 2.2123 \cdot (1 \pm 0.00013) V$
- c)  $V_x = 2.2123 \cdot (1 \pm 59 \cdot 10^{-5}) V$
- d)  $V_x = (2.21234 \pm 0.00013) \text{ V}$

Soluzione: La risposta corretta è (d): determino l'incertezza in base alla colonna "1Year" in quanto l'ultima taratura è avvenuta 180 gg fa. Il fondo scala utilizzato è 10 V.

L'incertezza è pari a  $\delta V=\pm(0.0035\% \cdot 2.2 + 0.0005\% \cdot 10)=\pm(77~\mu V + 50~\mu V)=0.13~mV$ . La rappresentazione del risultato è dunque  $V_x=(2.212~34\pm0.000~13~)~V$ 

In alternativa,  $V_x = 2.212 \ 34 \cdot (1 \pm 59 \cdot 10^{-6}) \ V$  escludendo così la risposta (c)

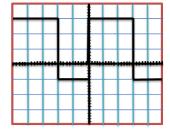Il segnale mostrato in figura (V<sub>max</sub>=15 V, V<sub>min</sub>=-5 V, periodo 0.5 ms, duty cycle 60%) è misurato per mezzo di un voltmetro a vero valore efficace senza condensatore in serie.



La lettura attesa (senza incertezza) è pari a:

- a) 9.8 V
- b) 19.6 V
- c) 9 V
- d) 12 V

Soluzione: La risposta corretta è (d): poiché il voltmetro a vero valore efficace non ha il condensatore in serie, è sufficiente utilizzare la formula per il calcolo del valore efficace sul segnale originario

$$v_{eff}^2 = \frac{1}{T} \left( 15^2 \cdot \frac{3}{5} T + 5^2 \cdot \frac{2}{5} T \right) = 145 V^2 \rightarrow v_{eff} = 12.0416 \dots V \approx 12.0V$$
 con cifre significative da scegliere in base all'incertezza dello strumento.


3) Un segnale s(t), ricavato da un generatore d funzioni ( $R_g = 50 \Omega$ ) ha la seguente espressione analitica:

$$s(t) = V_0 + V_1 \cdot \sin(2\pi f_1 t)$$

dove  $V_0 = 5$  V,  $V_1 = 5$  mV ed  $f_1 = 500$  Hz. Affinché l'ampiezza picco-picco della componente sinusoidale del segnale occupi completamente una divisione verticale dello schermo di un oscilloscopio

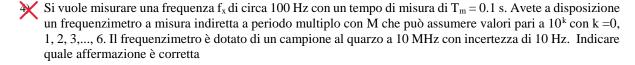- a) Devo utilizzare una sonda da oscilloscopio perché altrimenti il cavo coassiale di collegamento, lungo circa 2 m, introdurrà un polo a frequenza troppo bassa
- b) Devo utilizzare una modalità di accoppiamento in DC in modo da poter eliminare la componente in continua del segnale s(t)
- c) E' sufficiente impostare la sensibilità a 10 mV/DIV
- d) Nessuna delle risposte proposte è corretta

Soluzione: La risposta corretta è (d) → vedere teoria




- a) Il frequenzimetro utilizza M = 100 (k=2) periodi del segnale da misurare, ottenendo una incertezza di quantizzazione di 10 mHz
- b) Il frequenzimetro utilizza M = 10 (k=1) periodi del segnale da misurare, ottenendo una incertezza di quantizzazione di 10 mHz
- c) Il frequenzimetro utilizza M = 10 (k=1) periodi del segnale da misurare, ottenendo una incertezza di quantizzazione di 1 mHz
- d) Îl frequenzimetro utilizza M = 10 (k=1) periodi del segnale da misurare, ottenendo una incertezza relativa di quantizzazione di  $10^{-6}$

Soluzione: La risposta corretta è la (d) Dal momento che il periodo del segnale incognito è di circa 10 ms ed il tempo di misura è di 100 ms si ha che  $M=T_{\rm m}/T_{\rm x}=10$ 

$$\left| \frac{\delta f}{f_x} \right|_{q} = \frac{1}{n} = \frac{T_c}{M T_x} = \frac{f_x}{M f_c} = \frac{100}{10 \cdot 10^7} = 10^{-6} \rightarrow \delta f_q = 10^{-6} \cdot 10^2 = 10^{-4} Hz = 0.1 \text{ mHz}$$

#### **ESERCIZIO**

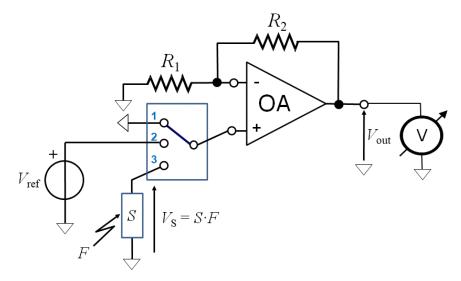

La forza F che agisce su un provino è misurata tramite il sistema mostrato in figura, dove il sensore è caratterizzato da una sensibilità S = 1 mV/N,  $\pm 0.1\%$ .

Con il commutatore in posizione 1 si collega a massa l'ingresso dell'amplificatore e si misura la tensione di uscita  $V_{\text{out1}}$  mediante un voltmetro con portata 20 V e incertezza assoluta  $\delta V = (0.10\%$  lettura + 0.05% portata) V, ottenendo  $V_{\text{out1}} = 0.15$  V. La caratterizzazione del guadagno dell'amplificatore (commutatore in posizione 2) è eseguita collegando all'ingresso la sorgente di tensione  $V_{\text{ref}} = 0.30$  V (incertezza trascurabile) e misurando la tensione di uscita  $V_{\text{out2}}$  mediante lo stesso voltmetro, ottenendo  $V_{\text{out2}} = 9.55$  V.

Valutare valore e incertezza della forza F quando il voltmetro fornisce la misura  $V_{\text{out3}} = 17.60 \text{ V}$  (commutatore in posizione 3).

### Modello di misura

Quando il commutatore è in posizione 1, il voltmetro misura la tensione di fuori zero dell'amplificatore, ossia:

$$V_{\rm off} = V_{\rm out1}$$

Quando il voltmetro è in posizione 2, la tensione  $V_{\text{out2}}$  misurata dal voltmetro può essere espressa come:

$$V_{\text{out2}} = V_{\text{ref}} \cdot \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) + V_{\text{off}} = V_{\text{ref}} \cdot G + V_{\text{off}}$$

da cui si può ricavare il guadagno dell'amplificatore come:

$$G = \frac{V_{\text{out2}} - V_{\text{off}}}{V_{\text{ref}}} = \frac{V_{\text{out2}} - V_{\text{out1}}}{V_{\text{ref}}}$$

Quando il voltmetro è in posizione 3, la tensione  $V_{\text{out3}}$  misurata dal voltmetro può essere espressa come:

$$V_{\text{out3}} = V_{\text{S}} \cdot G + V_{\text{off}} = S \cdot F \cdot G + V_{\text{off}}$$

Invertendo la precedente espressione, si ottiene:

$$F = \frac{V_{\text{out3}} - V_{\text{off}}}{S} \cdot \frac{1}{G}$$

Infine, sostituendo a V<sub>off</sub> e G le espressioni precedenti, si ottiene il seguente modello di misura:

$$F = \frac{V_{\text{out3}} - V_{\text{out1}}}{V_{\text{out2}} - V_{\text{out1}}} \cdot \frac{V_{\text{ref}}}{S}$$

## Valutazione del misurando

Sostituendo i valori numerici nel modello di misura si ottiene:

$$F = \frac{17.60 - 0.15}{9.55 - 0.15} \cdot \frac{0.30}{1 \cdot 10^{-3}} \approx 556.91489 \dots \text{ N}$$

### Valutazione dell'incertezza

Dal modello di misura si può osservare che l'incertezza con cui è valutata la forza F dipende dall'incertezza della sensibilità S del sensore e dall'incertezza delle tre misure di tensione, avendo considerato trascurabile l'incertezza della tensione di riferimento  $V_{\text{ref}}$ .

L'incertezza della misura di F è valutata come:

$$\delta F = \left| \frac{\partial F}{\partial S} \right| \cdot \delta S + \left| \frac{\partial F}{\partial V_{\text{out1}}} \right| \cdot \delta V_{\text{out1}} + \left| \frac{\partial F}{\partial V_{\text{out2}}} \right| \cdot \delta V_{\text{out2}} + \left| \frac{\partial F}{\partial V_{\text{out3}}} \right| \cdot \delta V_{\text{out3}}$$

$$\left| \frac{\partial F}{\partial S} \right| = \left| -\frac{V_{\text{out3}} - V_{\text{out1}}}{V_{\text{out2}} - V_{\text{out1}}} \cdot \frac{V_{\text{ref}}}{S^2} \right| = \frac{F}{S} = 5.57 \cdot 10^5 \frac{\text{N}}{\text{V/N}}$$

$$\left| \frac{\partial F}{\partial V_{\text{out1}}} \right| = \left| \frac{V_{\text{ref}}}{S} \cdot \frac{V_{\text{out3}} - V_{\text{out2}}}{(V_{\text{out2}} - V_{\text{out1}})^2} \right| = 27.33 \frac{\text{N}}{\text{V}}$$

$$\left| \frac{\partial F}{\partial V_{\text{out2}}} \right| = \left| \frac{V_{\text{ref}}}{S} \cdot \frac{V_{\text{out1}} - V_{\text{out1}}}{(V_{\text{out2}} - V_{\text{out1}})^2} \right| = 59.25 \frac{\text{N}}{\text{V}}$$

$$\left| \frac{\partial F}{\partial V_{\text{out3}}} \right| = \left| \frac{1}{V_{\text{out2}} - V_{\text{out1}}} \cdot \frac{V_{\text{ref}}}{S} \right| = 31.91 \frac{\text{N}}{\text{V}}$$

$$\delta S = 1 \cdot 10^{-3} \cdot 1 \cdot 10^{-3} = 1 \cdot 10^{-6} \frac{\text{V}}{\text{N}}$$

$$\delta V_{\text{out1}} = 0.001 \cdot 0.15 + 0.0005 \cdot 20 = 0.010 V$$

$$\delta V_{\text{out2}} = 0.001 \cdot 9.55 + 0.0005 \cdot 20 = 0.020 V$$

$$\delta V_{\text{out3}} = 0.001 \cdot 17.60 + 0.0005 \cdot 20 = 0.028 V$$

Sostituendo i valori numerici nell'espressione dell'incertezza assoluta  $\delta F$  si ottiene:

$$\delta F = 0.56 + 0.28 + 1.16 + 0.88 \approx 2.9 \text{ N}$$

Dichiarazione finale della misura

$$F = (556.9 \pm 2.9) \text{ N}$$